

中国科学技术大学

2011 年硕士学位研究生入学考试试题

(电子线路)

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

需使用计算器

不使用计算器

一、图示电路中二极管均为理想二极管，试画出 v_i 从 $-10V$ 变换到 $10V$ 时该电路电压传输特性曲线。(10 分)

