

高参考价值的真题、答案、学长笔记、辅导班课程，访问：www.kaoyancas.net



中国科学技术大学《电路与电子线路》考研真题由科大科院考研网独家提供
科大科院考研网 www.kaoyancas.com 专注于中科大、中科院考研专业课辅导

中国科学技术大学

2018 年硕士学位研究生入学考试试题

(电路与电子线路)

所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效

需使用计算器 不使用计算器

一、填空题

1、几个节点， b 个交路网孔数为_____，用_____作 ξ 量，
列写_____方程，共有_____个独立方程数。

2、已知 $i_s(s) = 10\cos(100t)$ ， $R = 4$ 电路串联谐振，求 C 和品质因数

完整版  请访问 www.kaoyancas.net 科大科院考研网，专注于中科大、中科院考研