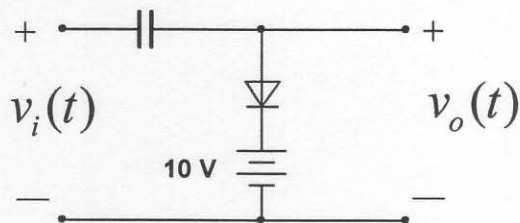


中国科学技术大学

2013 年硕士学位研究生入学考试试题参考答案

(电子线路)

一、解：



二、解：

$$(1) I_{DQ} = 0.825\text{mA} \quad (2 \text{分})$$

$$V_{GSQ} = -1.7\text{V} \quad (2 \text{分})$$