

真题、答案、学长笔记、辅导班课程，访问：www.k

2011年中科院电工所 电路原理 考研真题 回忆版

1,求戴维南等效电路，一个电流源一个电压源。求入端电阻和短路电流比较好算。

2,求最大功率，共轭匹配。

3, (缺)

4,无线网络中的一部分，求一个支路电流，用节点电压法。

5,二要素求电容的响应。

www.kaoyancas.net 科大科院考研网，专注于中科大